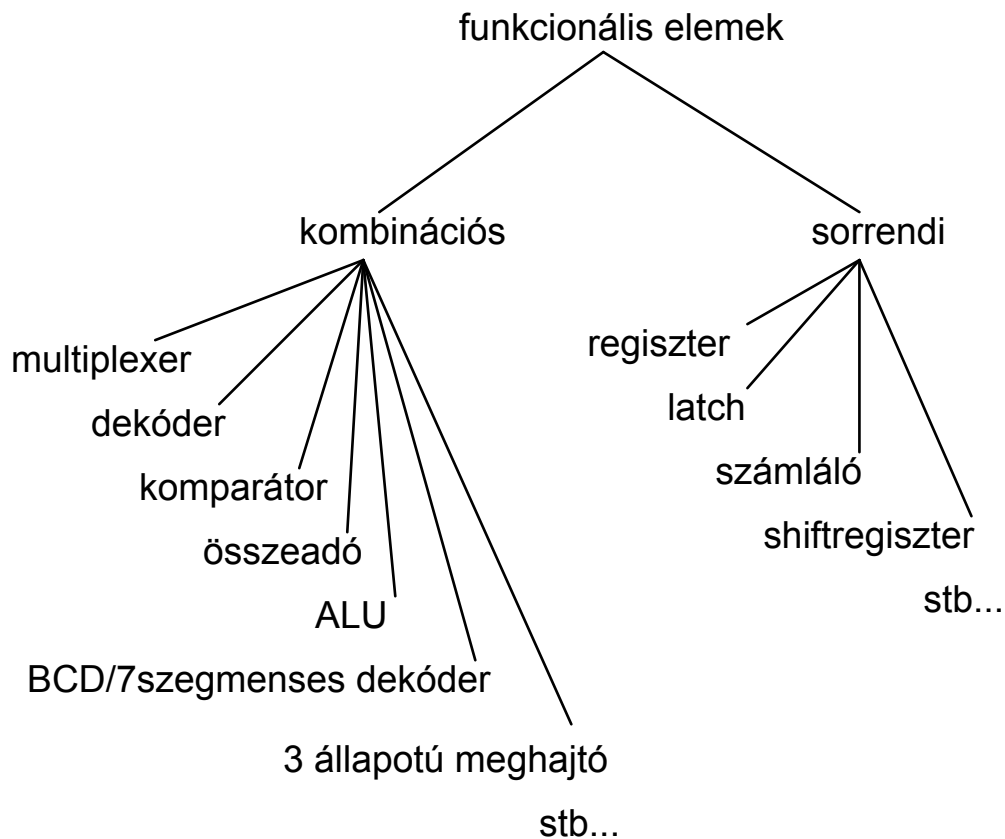


Funkcionális elemek

© Benesóczky Zoltán 2004

A jegyzetet a szerzői jog védi. Azt a BME hallgatói használhatják, nyomtathatják tanulás céljából.
Minden egyéb felhasználáshoz a szerző beleegyezése szükséges.

A funkcionális logikai elemek valamely az SSI (kapukból és flip-floppokból építkező) tervezési tapasztalatok során letisztult egyszerű funkciót valósítanak meg.



Kapuk, flip-flopok helyett ill. mellett a funkcionális elemeket használjuk a tervezés során.


Multiplexer

Feladata: N bementből kiválasztja azt az egyet, amit a címbemenetei kijelölnek.

Elnevezése: N/1-es multiplexer


Pl: 4/1-es multiplexer

Rajzele:

 


a)

Működése:

 

b)

Belső felépítése:

 


A 4/1-es multiplexer Verilog leírása


```
module mux4_1(I0, I1, I2, I3, S, Y);
    input I0;
    input I1;
    input I2;
    input I3;
    input [1:0] S;
    output Y;
    reg Y;

    always @(S,I0,I1,I2,I3)
    case (S)
        2'b00: Y = I0;
        2'b01: Y = I1;
        2'b10: Y = I2;
        2'b11: Y = I3;
    endcase
endmodule
```


Csatorna számának növelése:

 

Csatorna szélességének bővítése:

 

Multiplexer mint univerzális KH:

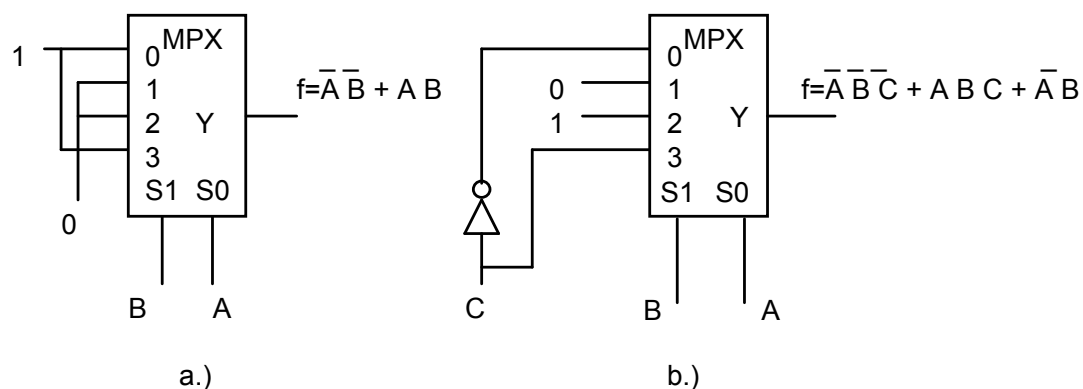

Dekóder/demultiplexer

A demultiplexer feladata, egy bemeneti jelet kiadni a címbenetekkel kijelölt kimenetre.



A dekóder feladata a címbemenetekkel kijelölt kimenetének aktivizálása.

Inkább a dekóder funkciót használjuk.


Elnevezés: n/N -es dekóder/demultiplexer

A dekóder rajzjele:

Működése:

 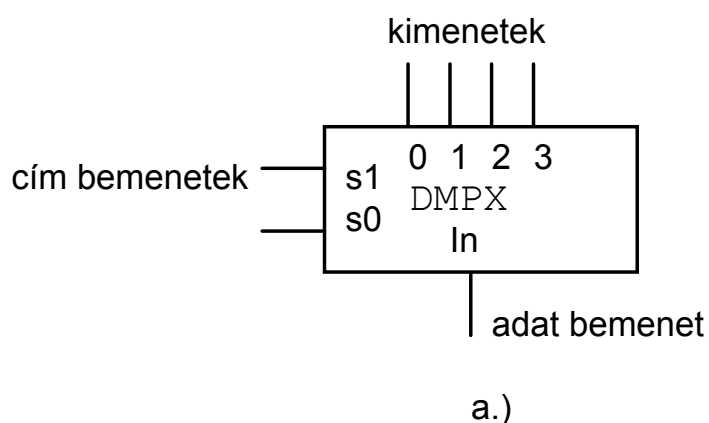

A dekóder belső felépítése:

 


Leírása hardver leíró nyellevvel, VERILOG-ban:

```
module dekoder2_4(E, S, Y);
    input E;
    input [1:0] S;
    output [3:0] Y;

    reg Y;


    always @(S,E)
        if (~E)
            Y = 4'b0000;
        else
            case (S)
                2'b00 : Y = 4'b0001;
                2'b01 : Y = 4'b0010;
                2'b10 : Y = 4'b0100;
                2'b11 : Y = 4'b1000;
            endcase
    endmodule
```


A dekóder bővítése:

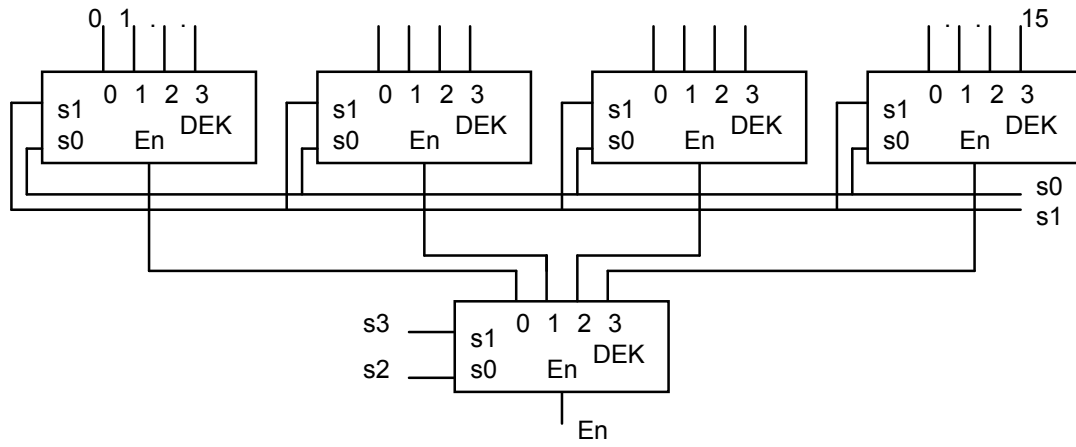

3 állapotú meghajtó

 Funkciója, az engedélyező jellel a kimenete 3. állapotba hozható, ekkor lekapcsolódik a meghajtott vezetékről, ahová ezután más rákapcsolódhat.






Leírása hardver leíró nyellevvel, VERILOG-ban:

```
module ThriStateBuff8(In, E, Y);  
    input [7:0] In;  
    input E;  
    output [7:0] Y;  
  
    assign Y = E ? In : 8'bz;  
  
endmodule
```

Három állapotú kimenet

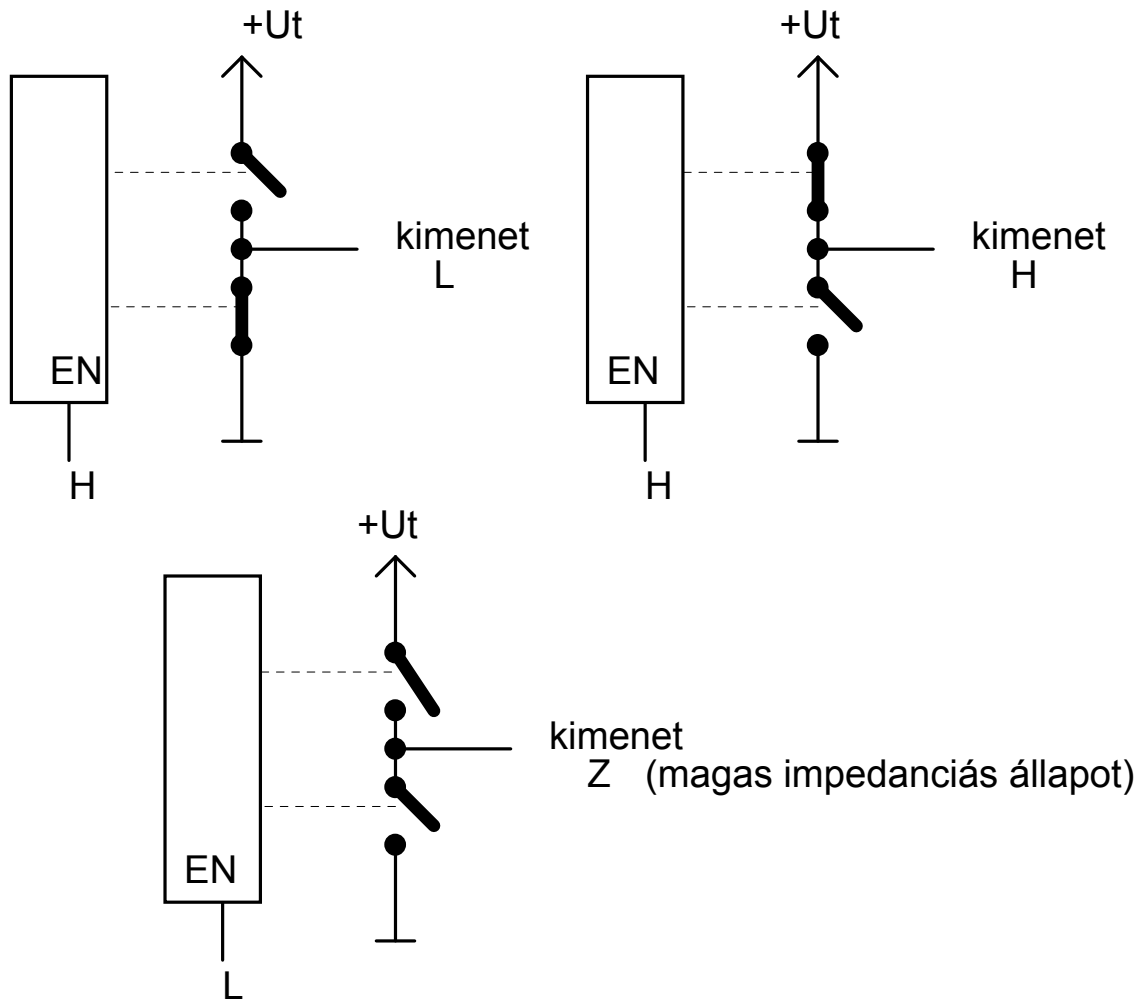
Az L és H szintet aktív félvezető kapcsolók biztosítják, de a harmadik állapotban mindektő kikapcsol.



 
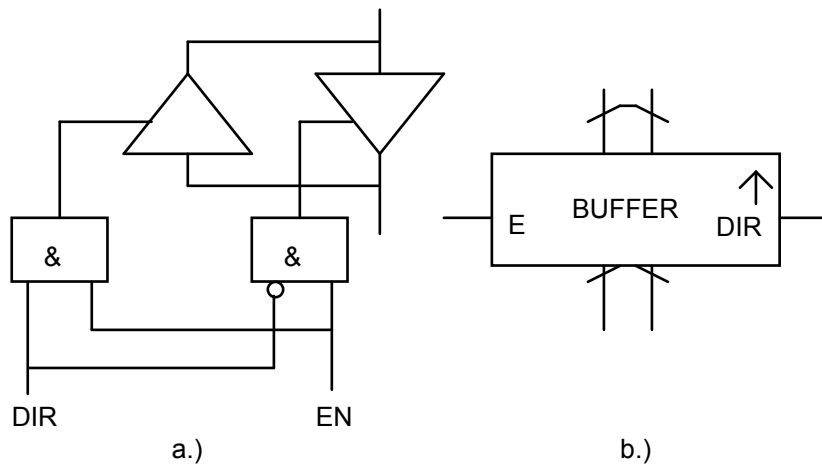


Multiplexer 3 állapotú meghajtóval

Centralizált felépítés:

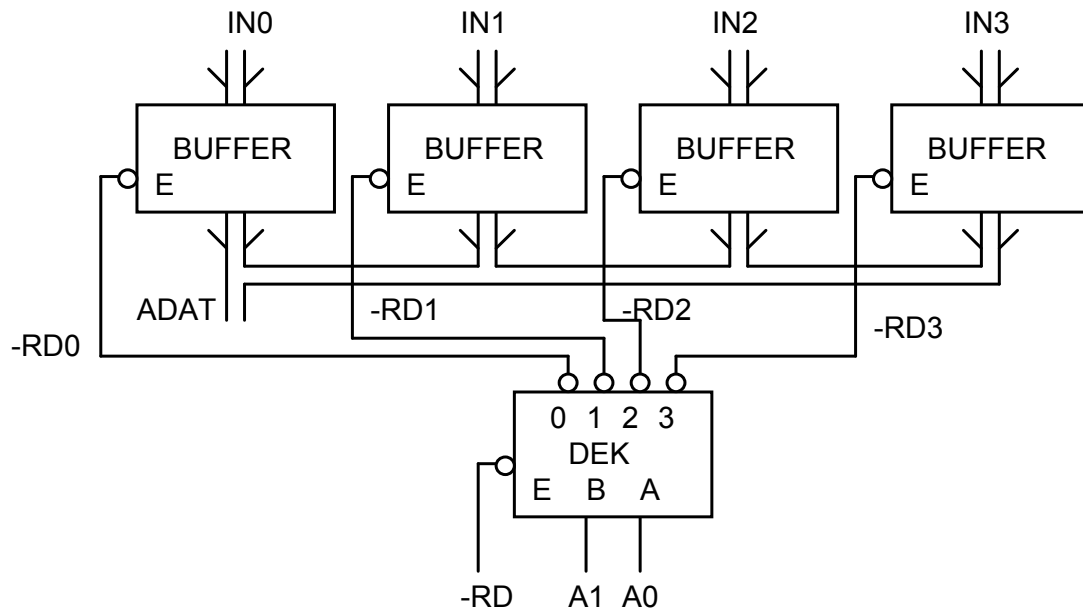


Decentralizált felépítés:

 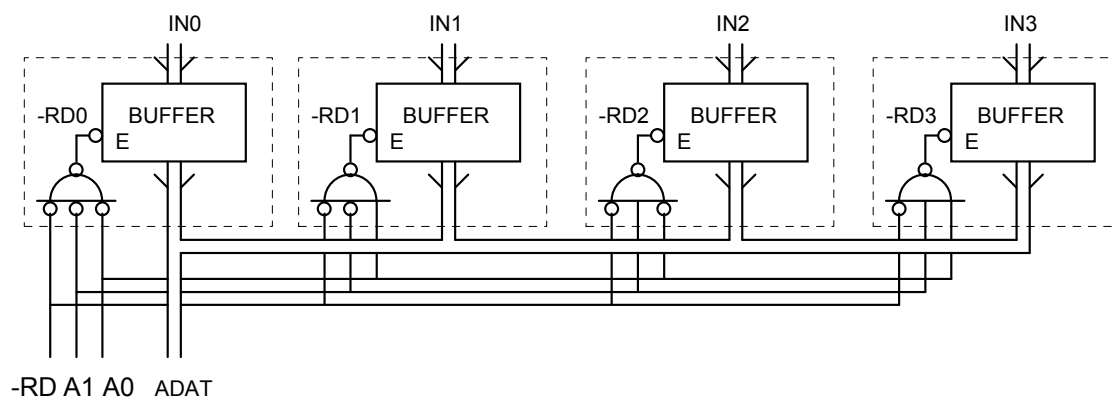


Komparátor

Funkciója a bementére adott számok összehasonlítása.

 Ha azt is jelzi, hogy melyik a nagyobb, akkor magnitudo komparátor.



 Ha csak egyenlőséget jelez, akkor egyenlőség komparátor.



4 bites komparátor VERILOG leírása:

```
module mag_komp4(A, B, LTI, EQI,  
GTI, LTO, EQO, GTO);
```

```
    input [3:0] A;
```

```
    input [3:0] B;
```

```
    input LTI;
```

```
    input EQI;
```

```
    input GTI;
```

```
    output LTO;
```

```
    output EQO;
```

```
    output GTO;
```

```
    assign EQO = A==B & EQI;
```


```
    assign LTO = A<B | A==B & LTI;
```

```
    assign GTO = A>B | A==B & GTI;
```

```
endmodule
```

Hagyományos kaszkádosítás

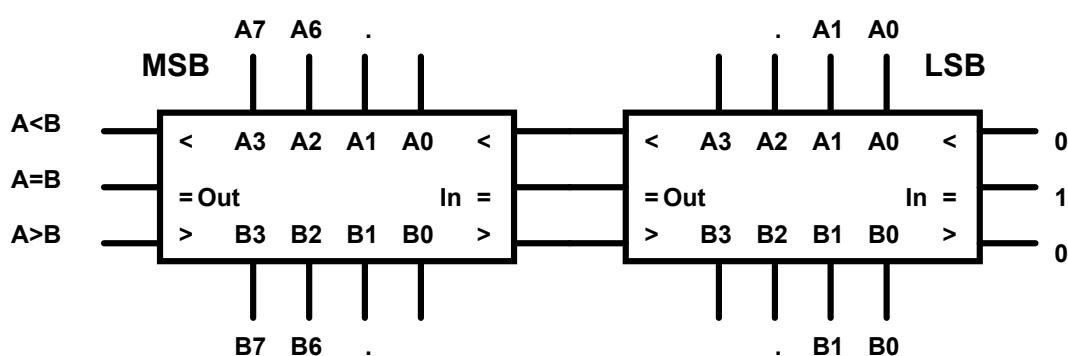A legelső komparátor kaszkádosító bemeneteit úgy kell beállítani, mintha egy előző komparátor egyenlőséget jelezne.




Komparátorral a 2-es komplementben ábrázolt számokat az előjel bit invertálása után tudjuk összehasonlítani (offset kóddá transzformálás).

Gyorsított kaszkádosítás

A hagyományos kaszkádosítás hátránya, hogy a kaszkádosított egységek késletetési ideje összeadódik.

Itt 4 bites komparátorokkal gyors 24 bites komparátor.

 A kapcsolás olyan komparátort tételez fel, amelynek $<$ és $>$ bementére egyszerre ugyanazt kapcsolva, annak $<$ és $>$ kimenete egyforma logikai értéket ad, ha $A=B$.



Összeadó

Funkciója:

Az összeadó két n bites (előjel nélküli abszolútértékes vagy 2-es komplementes ábrázolású) bináris szám összeadása.

$0+0=0$ $C=0$, $0+1=1+0=1$ $C=0$,
 $1+1=0$ $C=1$

P1: **1001**
+1011

10100

Paramétere:

- szószélesség (hány bites): n


Bemenetei:

- összeadandó számok (A, B) $2 \times n$ bit
 C_i átvitel bemenet

Kimenetei:

- eredmény S (SUM) n bit
- C_o átvitel

Rajzjele:

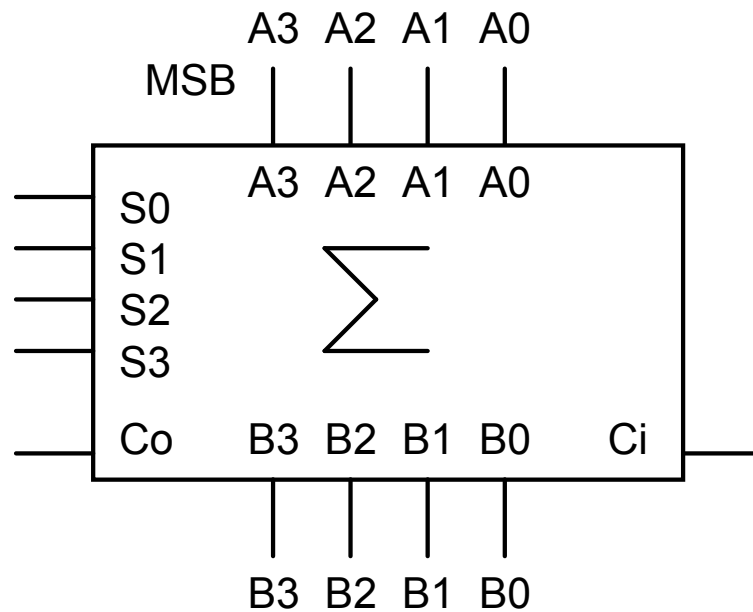

4 bites összeadó VERILOG leírása:

```
module add4(A, B, CI, S, CO);
```

```
    input [3:0] A;
```

```
    input [3:0] B;
```

```
    input CI;
```


```
    output [3:0] S;
```

```
    output CO;
```

```
    assign {CO,S} = A + B + CI;
```


```
endmodule
```

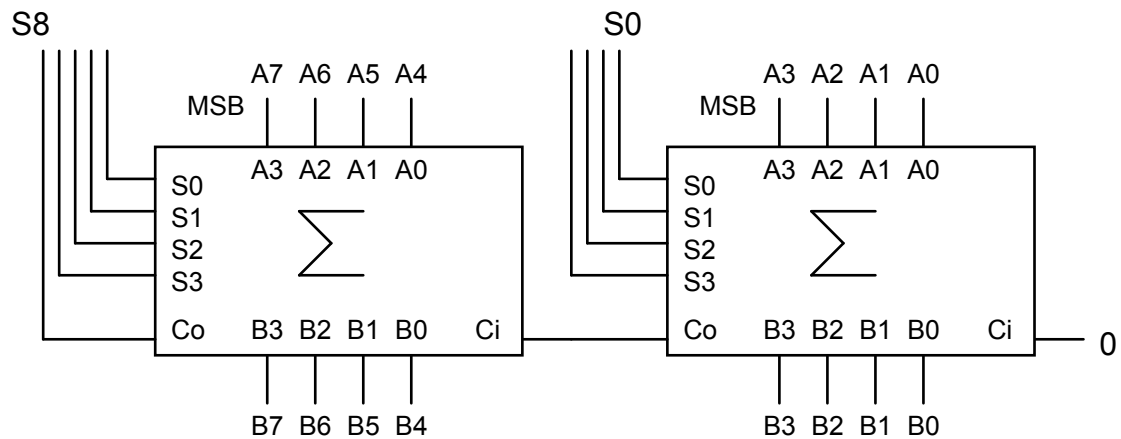Két 4 bites összeadó kaszkádosítása
 A legelső összeadó Cin bemenetére 0-át
 kell kötni.




Sok bit esetén az átvitel soros terjedése
 nagy késleltetést okoz.

Elkerülése: átvitel gyorsítással

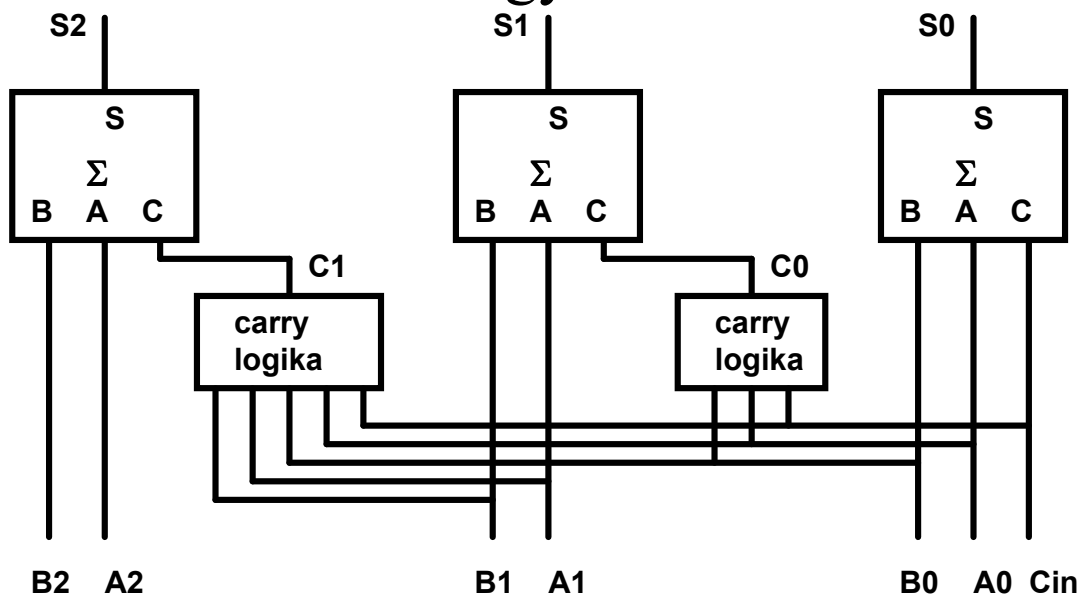


BCD/7szegmenses dekóder


A meghajtottó LED kijelző:

 

A dekóder rajzjele:

 

Alkalmazása:

 


7 szegmenses dekóder Verilog leírása

```
module Seg7Dek(HEXin, Seg7Ou);
    input [3:0] HEXin;
    output [6:0] Seg7Ou;
    reg Seg7Ou;
// 7-segment encoding
// 0
// ---
// 5 | | 1
// --- <---6
// 4 | | 2
// ---
// 3
    always @(HEXin)
        case (HEXin)
            4'b0001 : Seg7Ou = 7'b1111001; // 1
            4'b0010 : Seg7Ou = 7'b0100100; // 2
            4'b0011 : Seg7Ou = 7'b0110000; // 3
            4'b0100 : Seg7Ou = 7'b0011001; // 4
            4'b0101 : Seg7Ou = 7'b0010010; // 5
            4'b0110 : Seg7Ou = 7'b0000010; // 6
            4'b0111 : Seg7Ou = 7'b1111000; // 7
            4'b1000 : Seg7Ou = 7'b0000000; // 8
            4'b1001 : Seg7Ou = 7'b0010000; // 9
            4'b1010 : Seg7Ou = 7'b0001000; // A
            4'b1011 : Seg7Ou = 7'b0000011; // b
            4'b1100 : Seg7Ou = 7'b1000110; // C
            4'b1101 : Seg7Ou = 7'b0100001; // d
            4'b1110 : Seg7Ou = 7'b0000110; // E
            4'b1111 : Seg7Ou = 7'b0001110; // F
            default : Seg7Ou = 7'b1000000; // 0
        endcase
endmodule
```

Sorrendi funkcionális elemek

(tároló tulajdonságú elemek)


Regiszter (közös órajelű D flip-flopok)

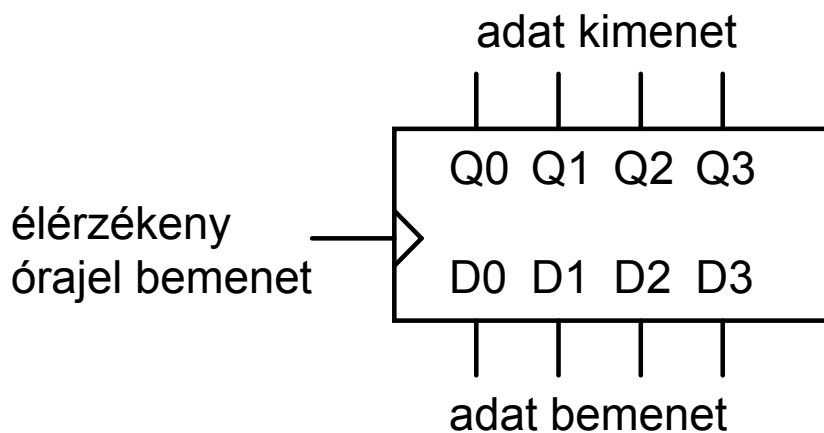

```
module D_REG(clk, D, Q);
    input clk;
    input [3:0] D;
    output [3:0] Q;
    reg Q;
```

```
always @(posedge clk)
    Q <= D;
endmodule
```


Latch (közös G-jű D-G flip-flopok)

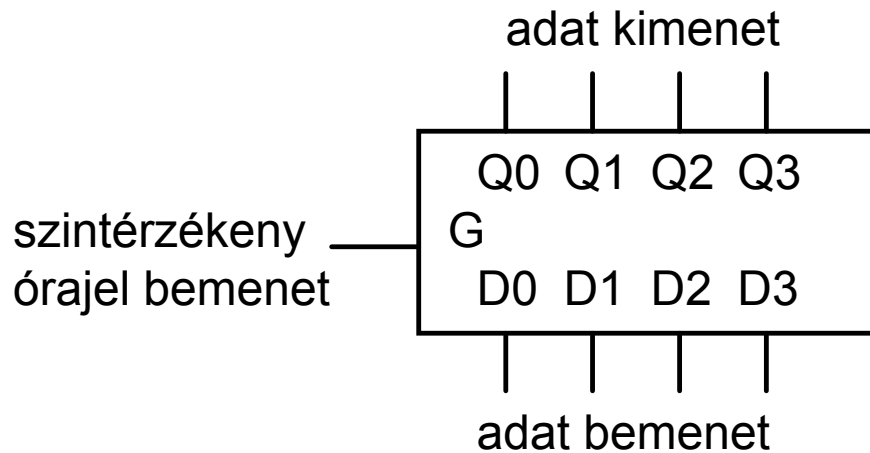



```
module D_LATCH(G,D, Q);  
    input G;  
    input [3:0] D;  
    output [3:0] Q;  
    reg Q;
```

```
always @(G or D)  
    if (G)    Q = D;  
endmodule
```




Engedélyezhető regiszter

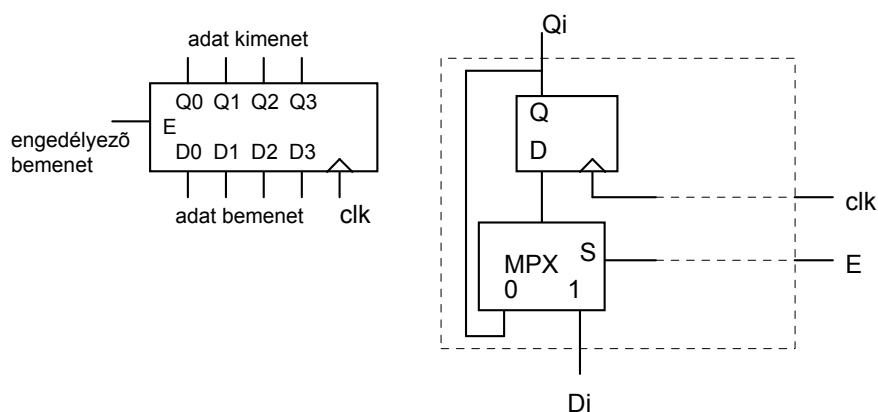

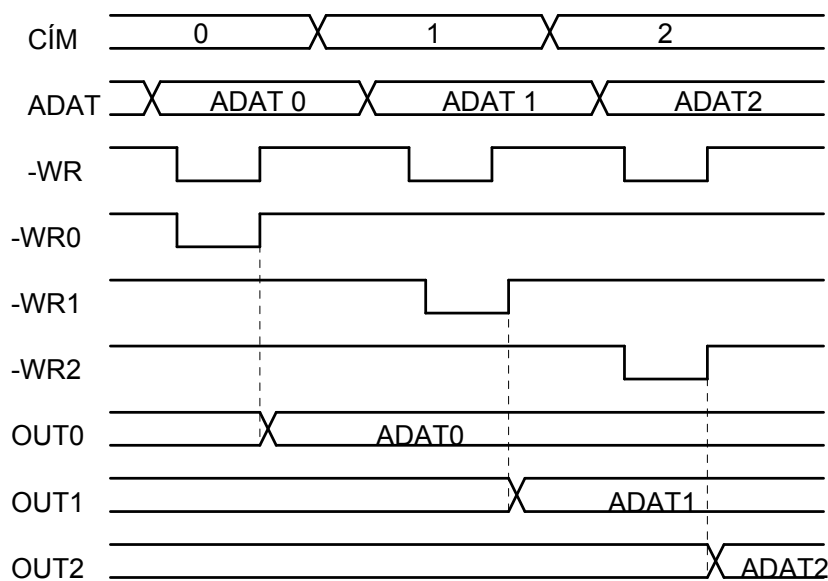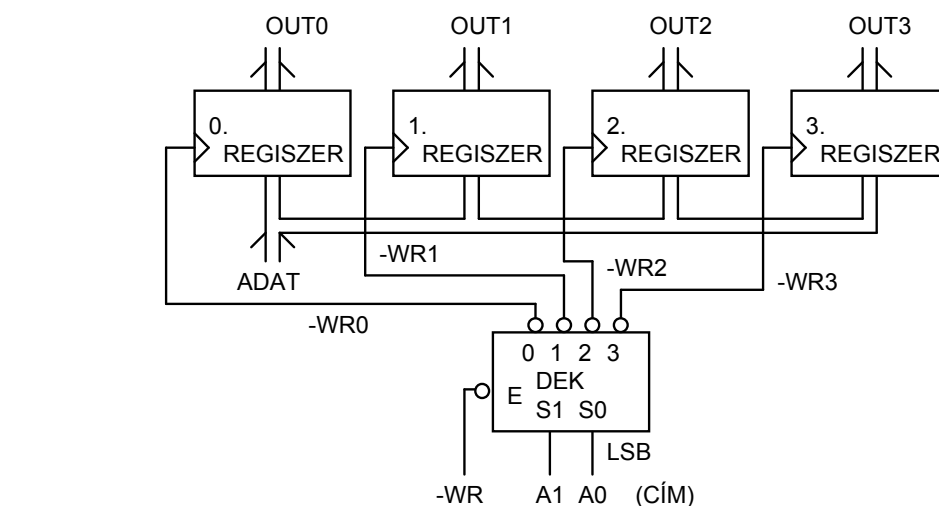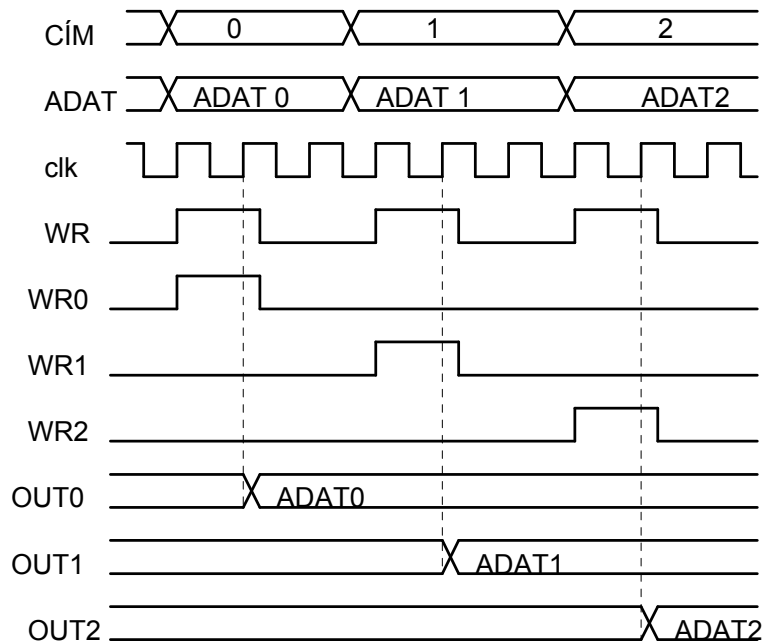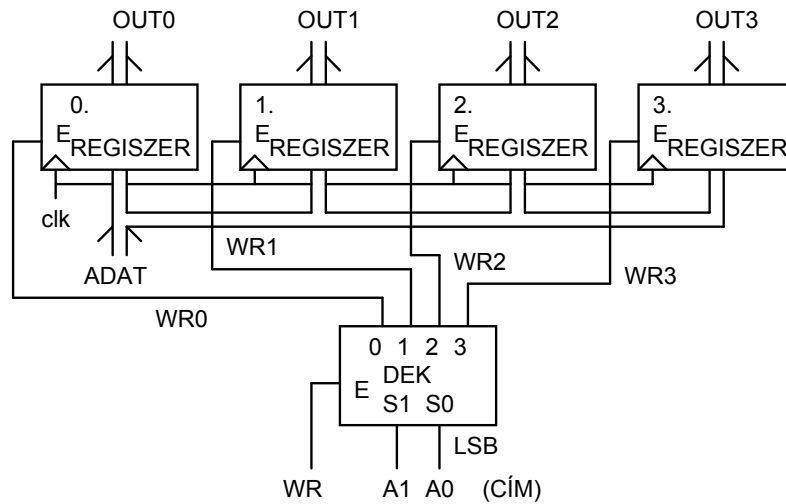
Regiszterek beírása buszról (centralizált felépítés):



Engedélyezhető regiszterek beírása buszról (centralizált felépítés):




Decentralizált felépítés:

 

Számlálók

A számlálók (számláló üzemmódjára jellemző) állapotgráfja gyűrű alakú.

P1. 6-os számláló állapotgráfja:

 


A számláló az órajeleit számolja. A **modulus**, a ciklus hossza.

Modulus alapján: bináris, decimális, egyéb (12-es, 6-os stb.)



Aszinkron számláló

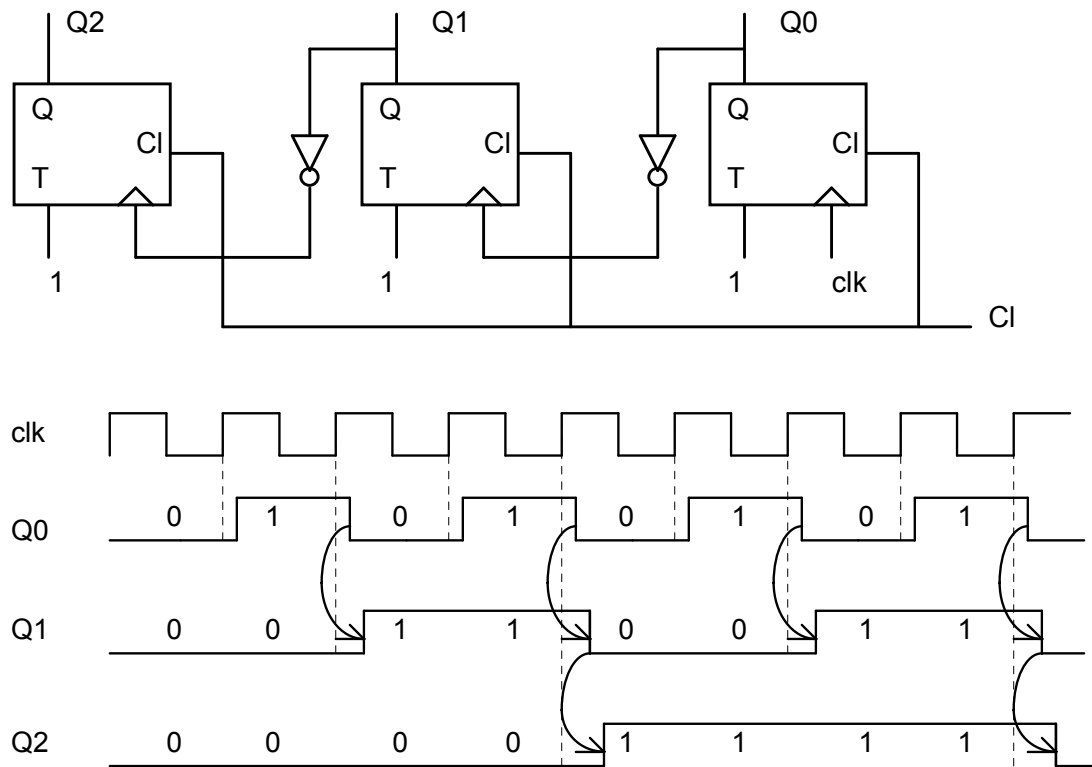Aszinkron bináris *felfele* számláló,
aszinkron törléssel:





Az egyes kimenetek egyre jobban késnek az órajelhez képest.

  Aszinkron bináris *lefele* számláló, aszinkron törléssel:




Szinkron számláló

  Szinkron bináris *felfele* számláló belső felépítése:




A kimenetek egyszerre váltanak, késleltetésük kicsi az órajelhez képest.

 Szinkron bináris *lefele* számláló belső felépítése:




 Szinkron engedélyezhető bináris felfele számláló belső felépítése:



```
module UPCOUNTER(clk, E, Q);  
    input clk;  
    input E;  
    output [3:0] Q;  
    reg Q;  
  
    always @(posedge clk)  
        if (E) Q <= Q+1;  
endmodule
```

 Szinkron bináris, engedélyezhető és tölthető felfele számláló funkcionális felépítése:




```

module UPCOUNTERLD(clk, E, LD, D, Q);
  input clk;
  input E;
  input LD;
  input [3:0] D;
  output [3:0] Q;
  reg Q;

  always @(posedge clk)
  if(LD) Q <= D;
  else if (E) Q <= Q+1;
endmodule

```

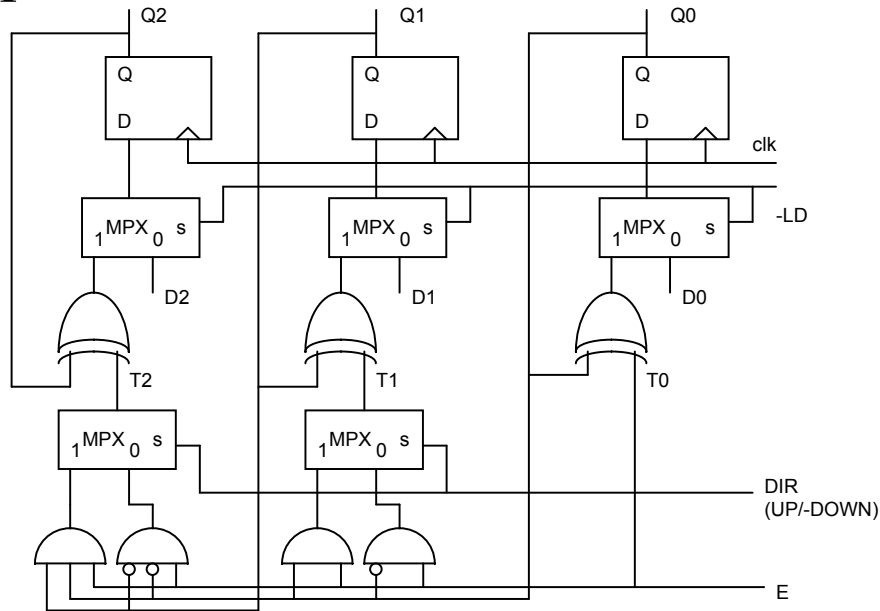Szinkron bináris, engedélyezhető és tölthető fel-le számláló funkcionális felépítése:



```

module UDCOUNTERLD(clk, E, LD, DIR, D, Q);
input clk;
input E;
input LD;
input DIR;
input [3:0] D;
output [3:0] Q;
reg Q;

```

```

always @(posedge clk)
if (LD) Q <= D;
else if (E)
begin
if (DIR) Q <= Q+1;
else Q <= Q-1;
end
endmodule

```

Számlálók vezérlő jelei lehetnek:

CL: törlés

LD: betöltés

En: engedélyezés (csak szinkron esetben)

DIR: számlálási irány

Számlálók kimeneti jelei lehetnek:

CY(carry): felfele számláló végállapota

Bináris számlálónál

$$CY = Q_0.Q_1.Q_2.....$$

BO(borrow): lefele számláló végállapota

$$BO = /Q_0./Q_1./Q_2.....$$

Max/min: fel-le számláló végállapotai

Bináris számlálónál

$$M/m = \text{DIR}.Q_0.Q_1.Q_2..+/\text{DIR}./Q_0./Q_1./Q_2..$$

RCY: ripple carry

$$RCY = E.CY$$

RCO: ripple clock



$$RCO = /(E.CY./CLK)$$

Számlálók kaszkádosítása (modulus növelés)

3db 4 bites bináris számláló működése



3.	2.	1.	0.
0000	1111	1111	1111
0001	0000	0000	0000

Aszinkron kaszkádosítások:

 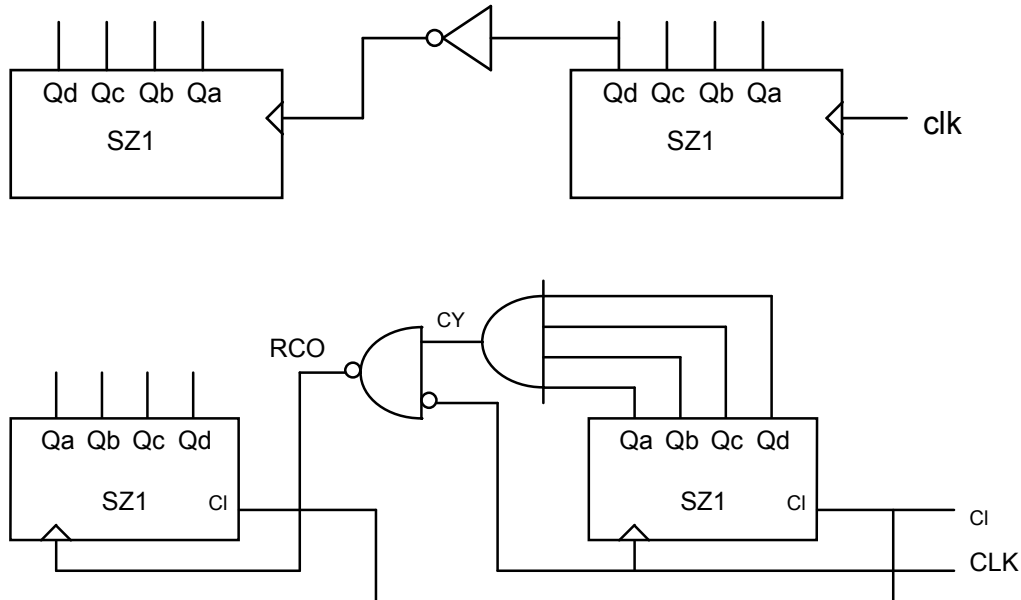


A kaszkádosított számlálók modulusai összeszorzódnak.

Szinkron kaszkádosítások:

 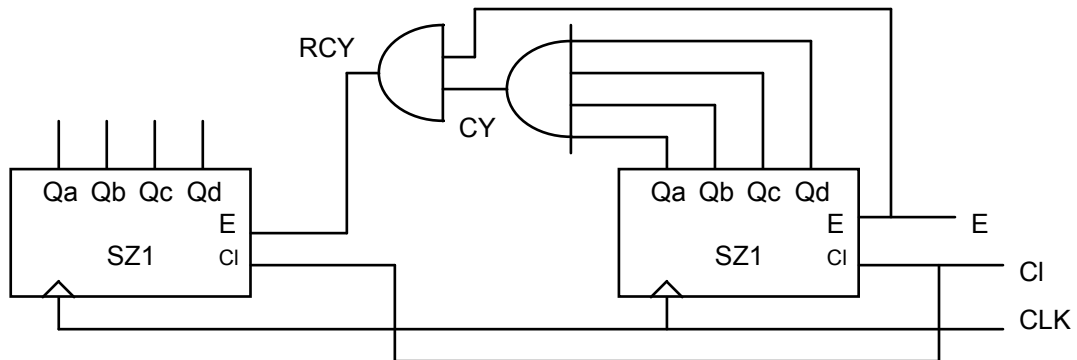


A carry soros terjesztése:

 


Az engedélyezés az MSB felé egyre jobban késik az órajelhez képest.

Gyorsított kaszkádosítások


A CY párhuzamos előállításával:

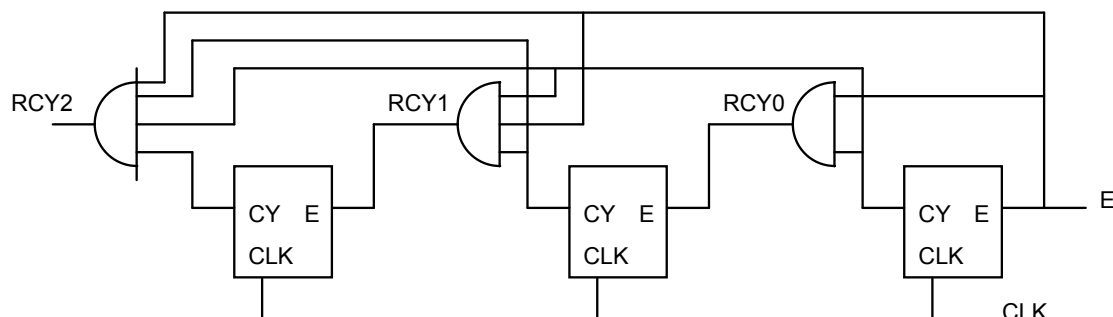

A legelső CY előrecsatolásával:

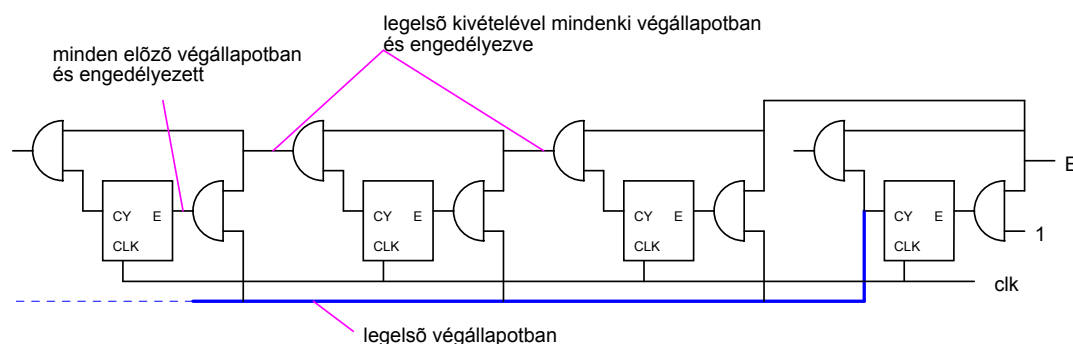


Moduluscsökkentési eljárások

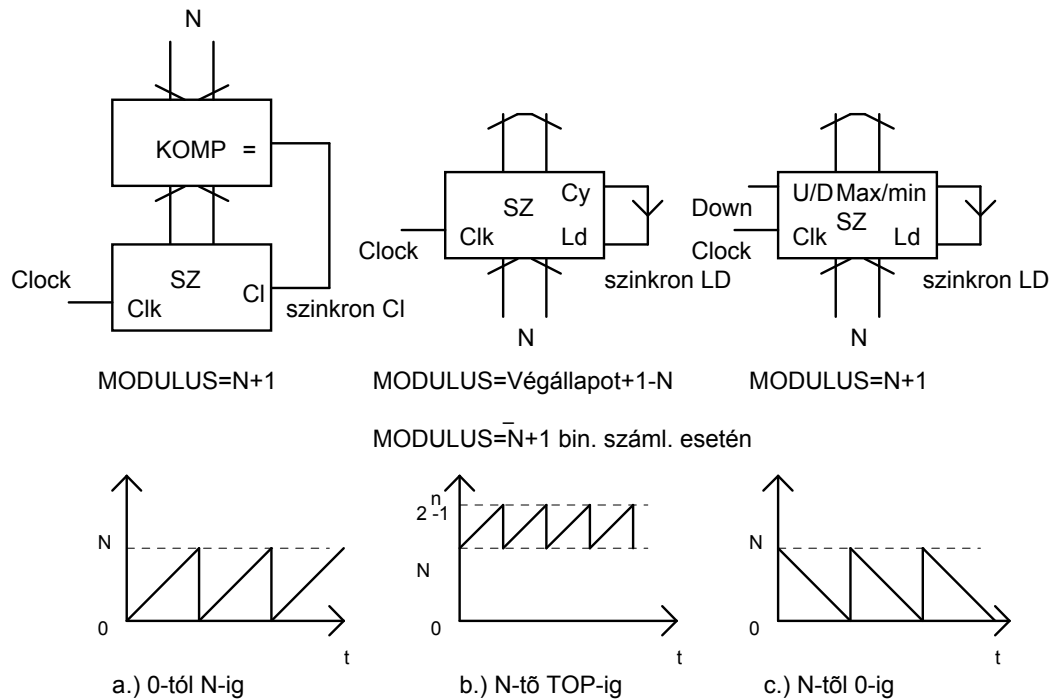

Mintapéldák:


Készítsünk 16-os szinkron tölthető lefele számlálóból 9-es modulusút. A kódolása 8-0.

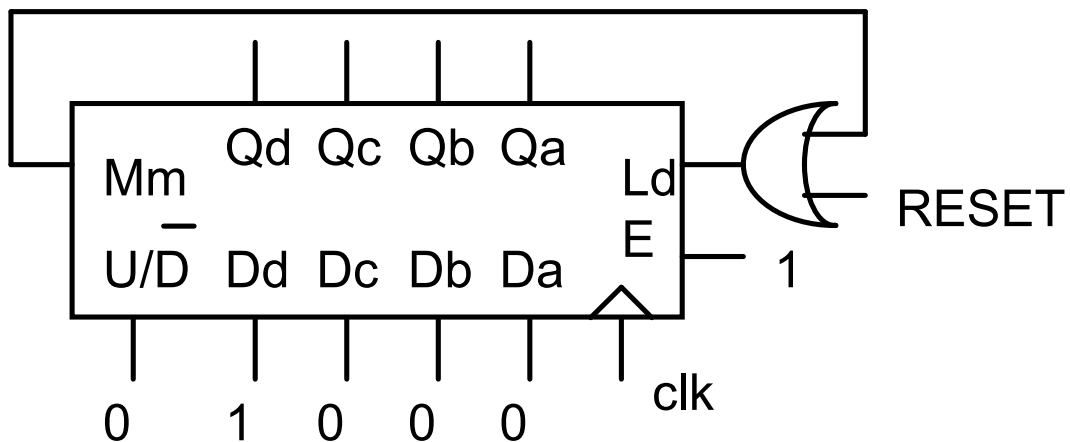

Készítsünk 16-os szinkron törlésű, engedélyezhető felfele számlálóból 67-os modulusút. A kódolása legyen 0-66.


$$66_D = 00100\ 0010_B$$

 Kaszkádosítunk, majd modulust csökkentünk.




A shiftregiszter


Egy balra shiftelő SHR belső felépítése:

 

Állapotgráfja:

 

Működésének idődiagramja:

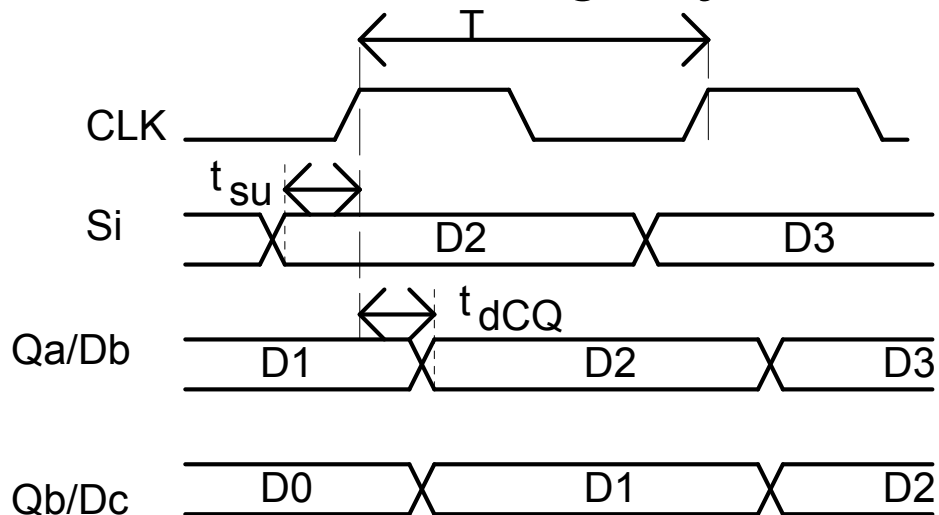


Tölthető 4 bites SHR Verilog leírása

```
module SHR16(clk, E, LD, SI, D, Q);
  input clk;
  input E;
  input LD;
  input SI;
  input [3:0] D;
  output [3:0] Q;
  reg Q;

  always @(posedge <clock>)
    if (LD)
      Q <= D;
    else
      if (E)
        begin
          Q[3:1]=Q[2:0];
          Q[0] <= SI;
        end
endmodule
```

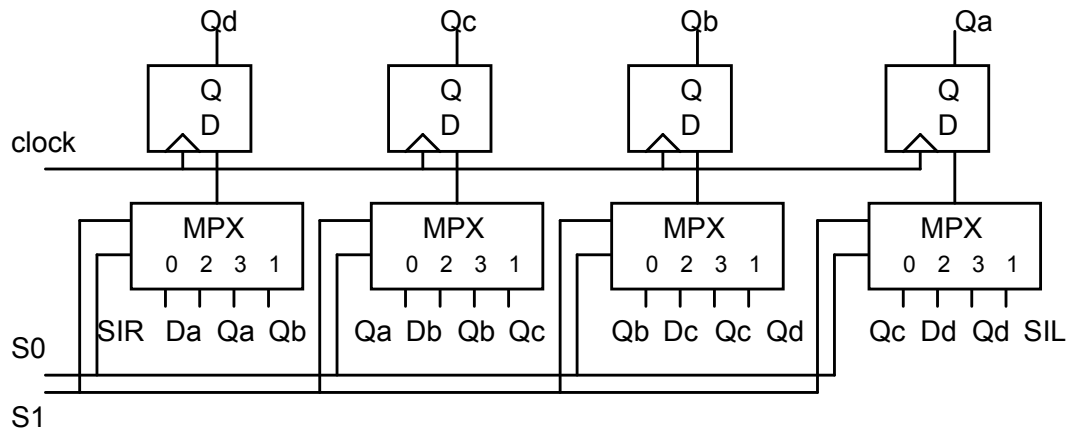Tölthető, engedélyezhető, jobbra-balra shiftelő shiftregiszter belső felépítése:



S1S0

00 jobbra shift (SHR)


01 balra shift (SHL)

10 betölt (LOAD)

11 tart (HOLD)

Shiftregiszter mint számláló

Gyűrűs számláló:

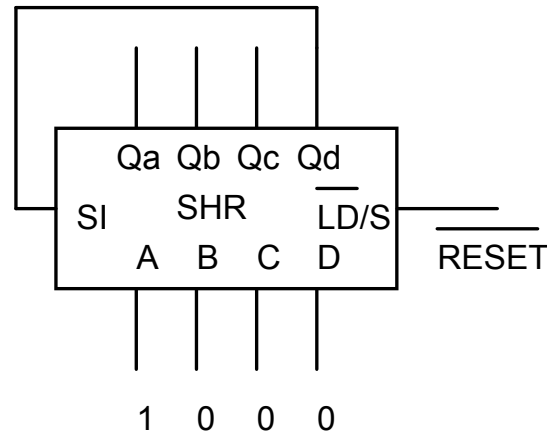


A számláló kódolása Qa, Qb, Qc, Qd:

1000, 0100, 0010, 0001

N bites SHR esetén a modulusa: N

Johnson számláló:

 


A számláló kódolása Qa, Qb, Qc, Qd:

0000, 1000, 1100, 1110, 1111, 0111, 0011, 0001

Modulusa N bites SHR esetén: $2N$


Önkorrigáló Johnson számláló

 

Néhány órajelen belül tetszőleges állapotból beletalál a normál ciklusba.

Pl: 1010, 1101, 0110, 1000,...

 Álvéletlen generátor MOD 2 visszacsatolt shiftregiszterrel




Kódolása:

0001, 1000, 0100, 0010, 1001, 1100, 0110,
1011, 0101, 1010, 1101, 1110, 1111, 0111,
0011

Modulusa N bites SHR és maximális ciklushosszú visszacsatolás esetén: $2^N - 1$


Memória elemek:

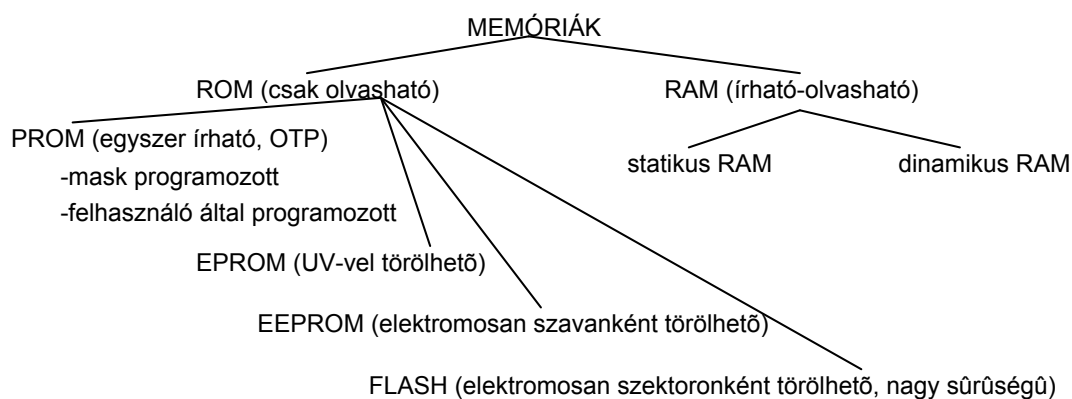


Jellemzők:

szószélesség, byte szám, hozzáférési idő


ROM

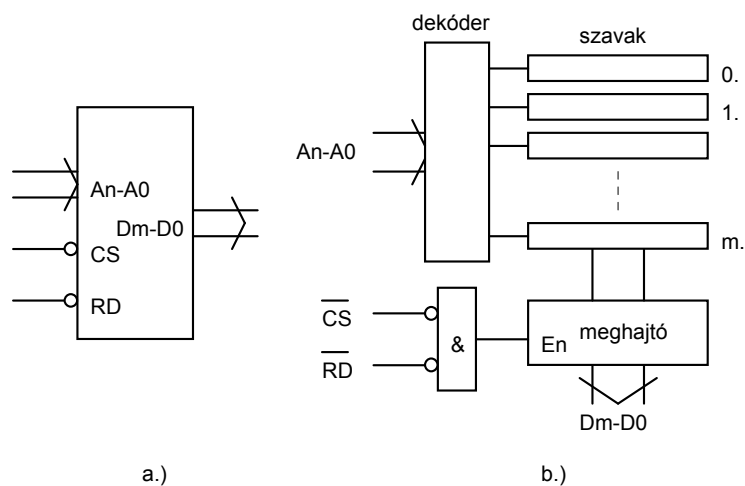

Olvasás idődiagramja:

 


ROM mint univerzális KH:

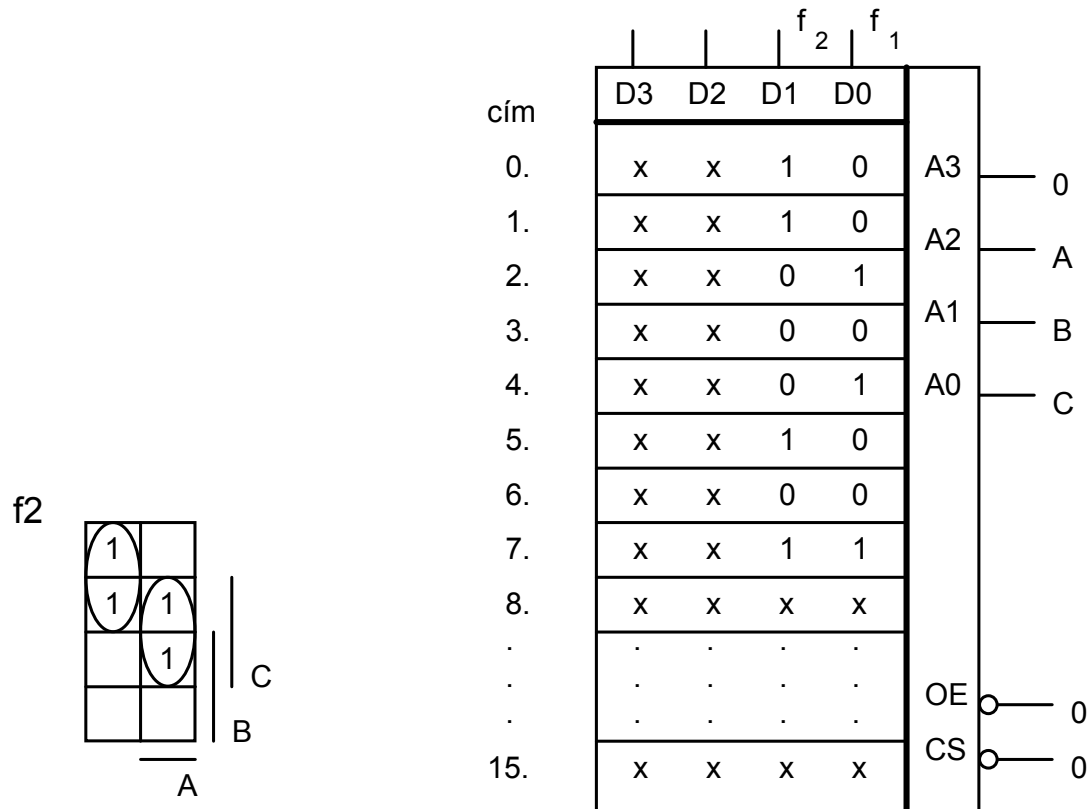


$$f_2 = \overset{\text{a.)}}{\overline{A}\overline{B}} + AC = \overset{\text{b.)}}{\overline{A}\overline{B}\overline{C}} + ABC + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C$$

A tartalom az igazságtábla.


RAM

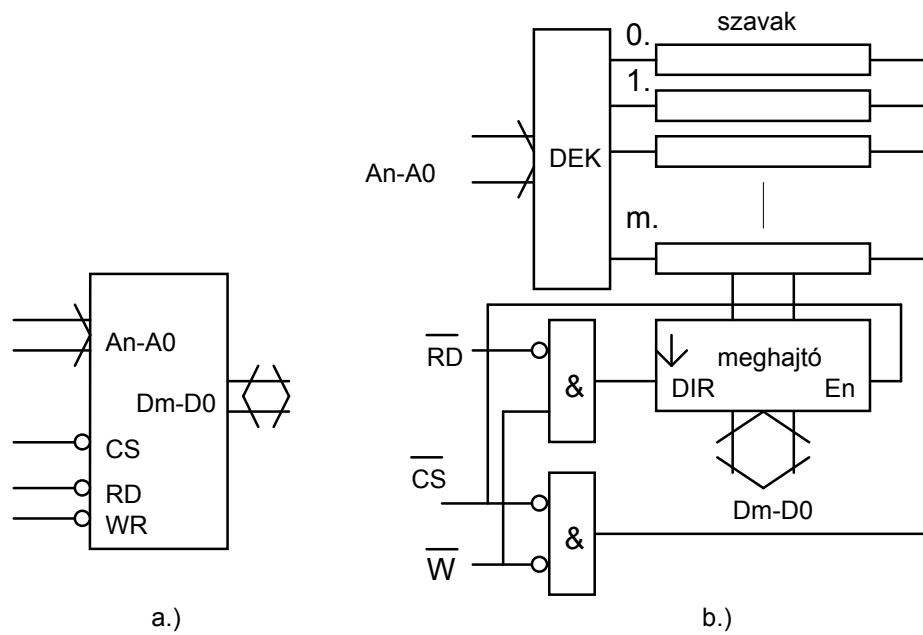


Statikus RAM írási ciklusa:

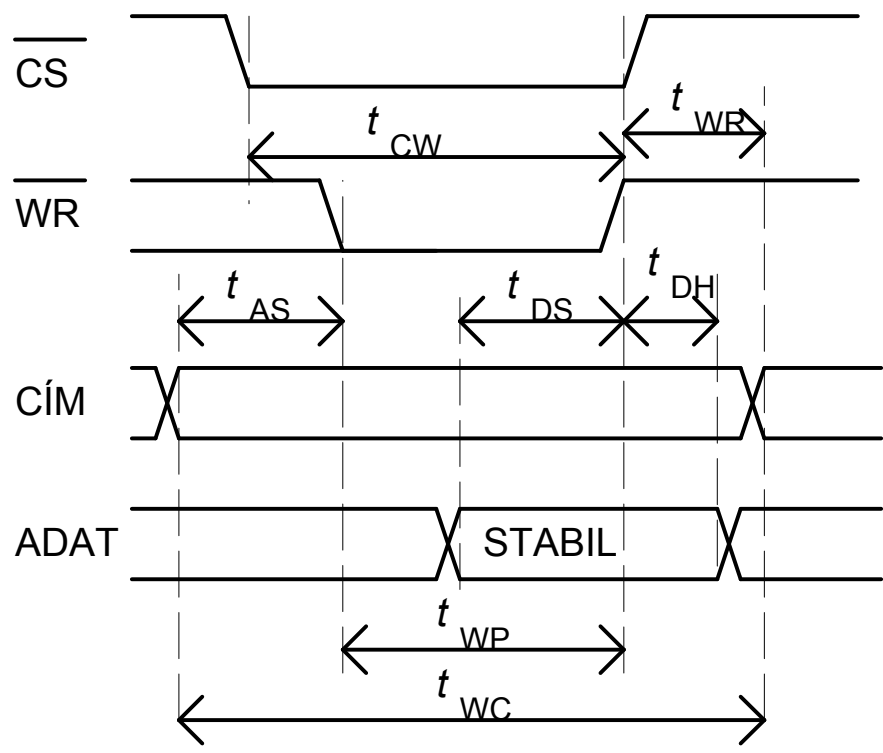

Memóriák szélességének növelése

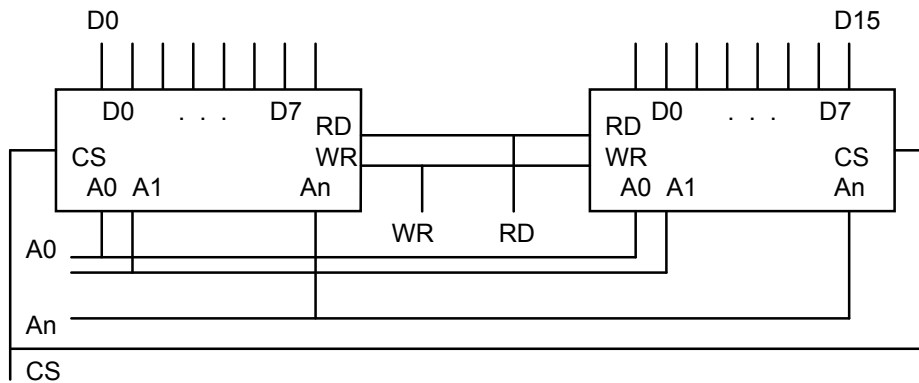


Memóriák kapacitásának növelése


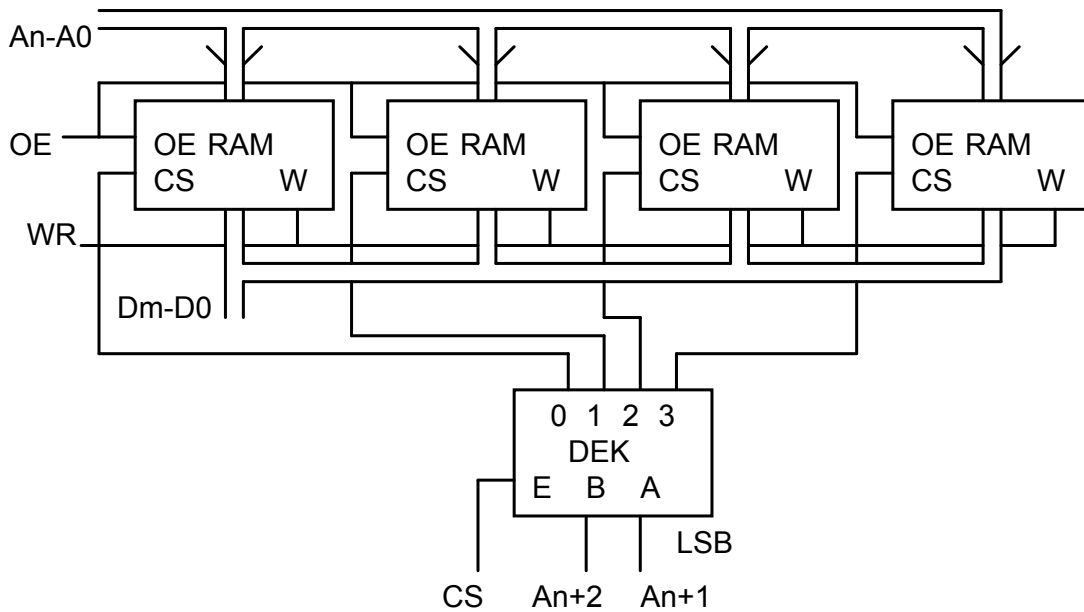


Példák funkcionális elemekkel felépített logikákra:

 PWM (változtatható kitöltési tényezőjű jel) előállítása.



Időmultiplexált kijelző megvalósítása

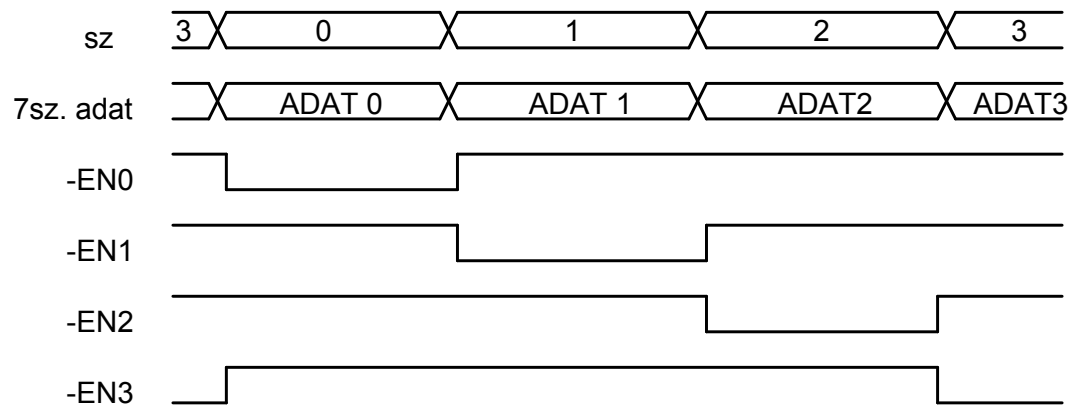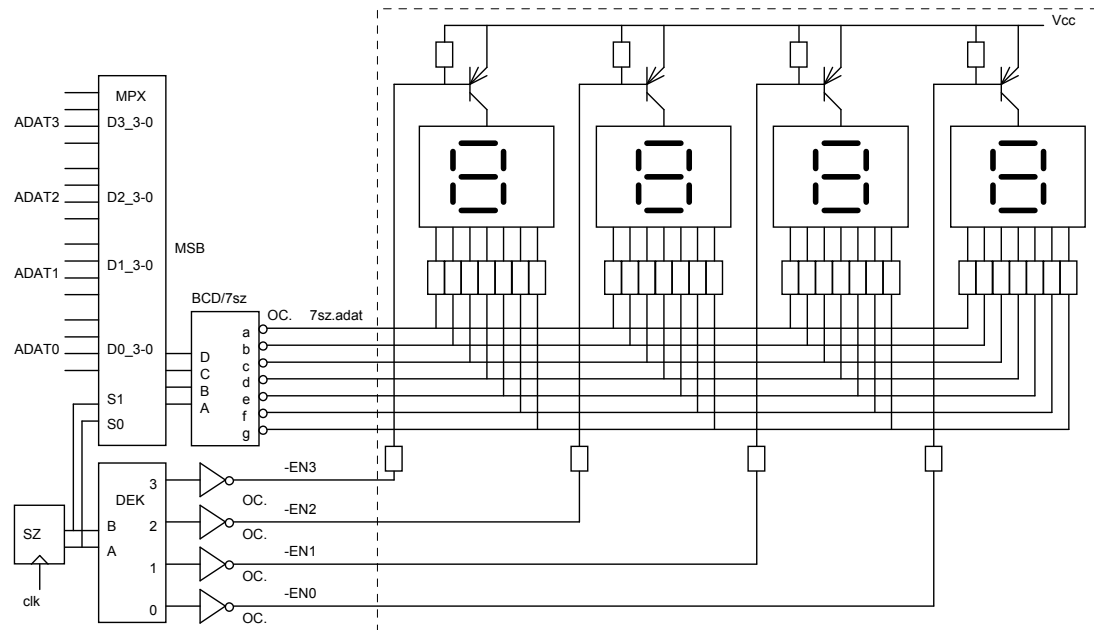

Mátrix billentyűzet kezelése

